



Aşağıda verilen **devre** elemanlarıyla **isimlerini** eşleştiriniz.



Pil yatağı

Anahtar

Duy

Kablo

Pil

Ampul



Görevi verilen **devre** elemanını ilgili **kutulara** yazınız.

Ampulün devrede sabit durmasını sağlar.	→		Elektrik enerjisini devrenin diğer elemanlarına taşır.	→	
Devrede elektriğin geçişini kontrol eder.	→		Devreye elektrik enerjisini sağlar.	→	
Elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürür.	→		Pillerin devrede sabit durmasını sağlar.	→	



Aşağıdaki cümlelerden **doğru** olanlara **D**, **yanlış** olanlara **Y** yazınız.

1	Evimizdeki tüm cihazlar sadece pil ile çalışmaktadır.	→	<input type="checkbox"/>
2	Basit bir elektrik devresinde pil, kablo, ampul ve anahtar bulunur.	→	<input type="checkbox"/>
3	Pillerde artı (+) ve eksi (-) olmak üzere iki kutup vardır.	→	<input type="checkbox"/>
4	Piller elektrik enerjisini ışık enerjisine dönüştürür.	→	<input type="checkbox"/>
5	Duy kullanmadan basit elektrik devresi oluşturamayız.	→	<input type="checkbox"/>
6	Elektrik devresinde anahtar kapalı ise bu devreye kapalı devre denir.	→	<input type="checkbox"/>
7	Bir elektrik devresinde anahtar açık ise ampul ışık verir.	→	<input type="checkbox"/>