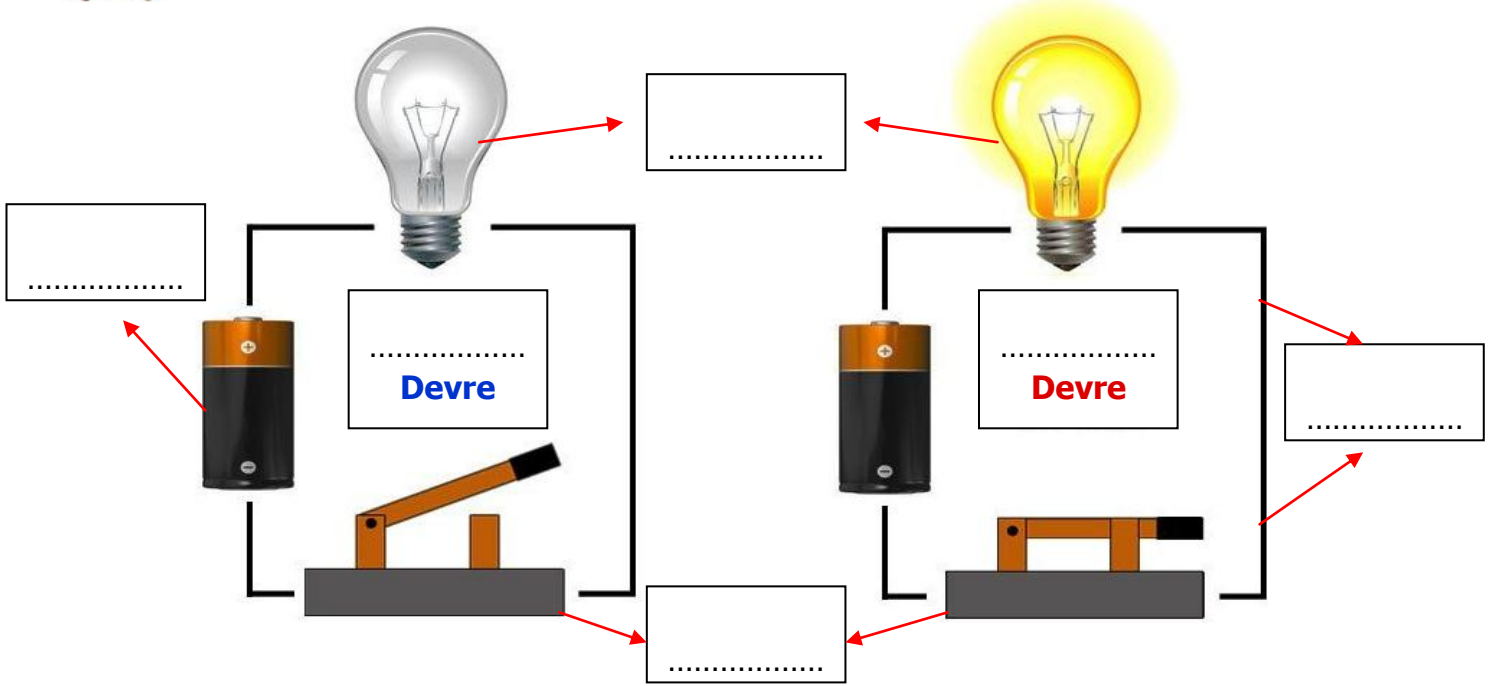




Devre elemanlarının ve **devre** türlerinin **isimlerini** yazınız.



Kutulardaki **kelimeleri** cümlelerde uygun **boşluklara** yazınız.

pilden

kablolar

santrallerinden

düğmelerini

prize

kapalı

1. Evde ve okulda, lambaların ışık vermesini sağlamak ve ışık veren lambaları söndürmek için elektrik kullanırız.
2. Basit elektrik devresinde ampulün ışık vermesi için devredeki anahtarın olması gerekir.
3. Basit devrede elektriği sağlarız. Evlerimizde ise elektrik kablolarla çok uzaklardan elektrik gelir.
4. Evlerimizdeki bütün elektrik düğmeleri, lambalar ve prizler birbirlerine ile bağlıdır.
5. Kablolu elektrikli aletleri çalıştırmak için fişlerini takmalıyız.