

Adı : .....  
Soyadı: .....

4. Sınıf  
Fen Bilgisi

Basit Elektrik Devreleri  
Soru Cevap

Aşağıdaki soruların cevaplarını yazalım.

1-Elektrik kaynakları nelerdir?

.....  
.....  
.....  
.....

2-Basit bir elektrik devresinin elemanları nelerdir?

.....  
.....  
.....  
.....

3-Devre ne demektir? Tanımını yazınız.

.....  
.....  
.....  
.....

4-Kapalı devre ve açık devre ne demektir?

.....  
.....  
.....  
.....

5-Elektrik devresinde anahtarın görevi nedir?

.....  
.....  
.....  
.....

Adı : .....

Soyadı: .....

4. Sınıf  
Fen Bilgisi

Basit Elektrik Devreleri  
Soru Cevap

6-Bağlantı kablosunun görevi nedir? Özellikleri nelerdir?

.....  
.....  
.....  
.....

7-Elektrik devresinin çalışmama nedenlerini yazınız.

.....  
.....  
.....  
.....

8-Elektrik devresinin kullanıldığı yerleri yazınız.

.....  
.....  
.....  
.....

9-Pil kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

.....  
.....  
.....  
.....

10-Çalışan bir elektrik devresinin şemasını çiziniz.