

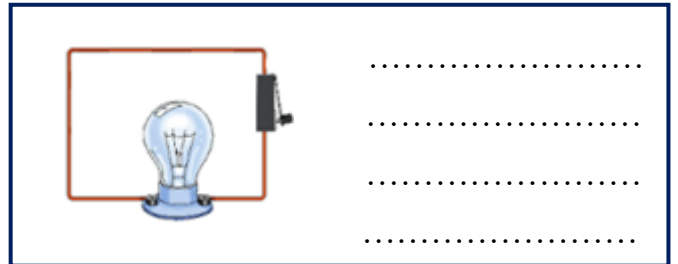
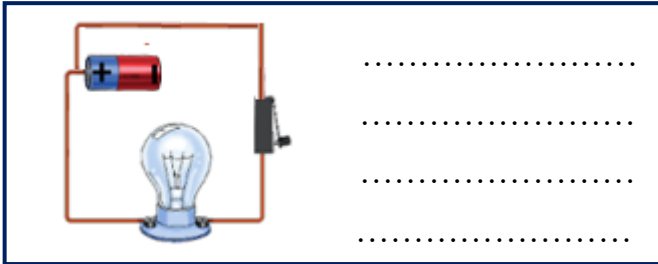
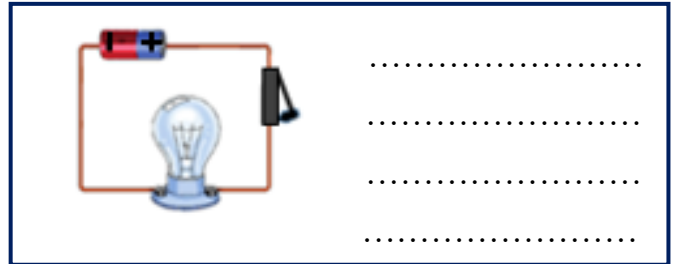
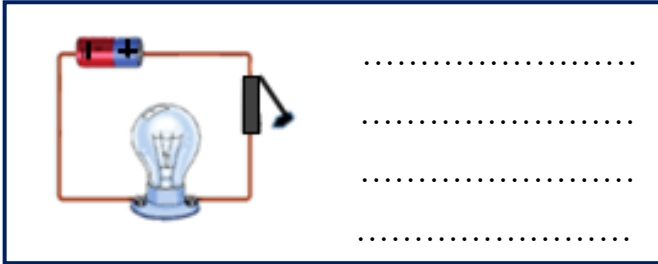


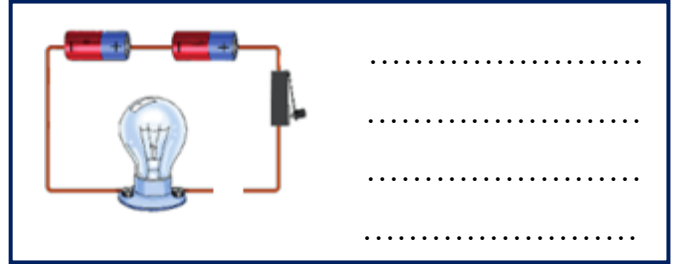

BASİT ELEKTRİK DEVRELERİ

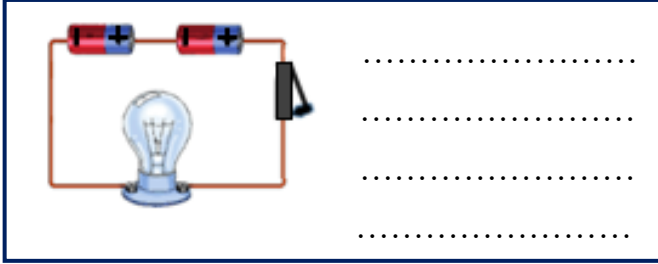⚙️ Aşağıdaki basit elektrik devrelerinin çalışıp çalışmayacağını yanlarına yazalım. Eğer çalışmıyorsa sebebini belirtelim.



⚙️ Aşağıdaki tamamlanmamış cümleleri doğru bir şekilde eşleyerek tamamlayalım.

- 1 Basit elektrik devresinde enerji
- 2 Bir devrede ampulün ışık vermesi
- 3 Devrede elektrik enerjisinin iletimini
- 4 Şehir elektriği evlerimize elektrik
- 5 Ampul elektrik enerjisini
- 6 Devrede kablolar yanlış bağlandıysa
- 7 Devrede ampulün takıldığı
- 8 Devredeki elektriğin geçişini

- ... telleriyle ulaşır.
- ... anahtar kontrol eder.
- ... için anahtarın kapalı olması gerekir.
- ... ampul ışık vermez.
- ... kablolar sağlar.
- ... yere duy denir.
- ... kaynağı pildir.
- ... ışık enerjisine çevirir.