



## BASİT ELEKTRİK DEVRELERİ

🔧 Aşağıdaki ifadeleri uygun kavramlarla eşleştiriniz.

- 1) Elektrik enerjisini ışığa çevirir.
- 2) Elektrik enerjisinin iletimini sağlar.
- 3) Elektrik enerjisinin geçişini kontrol eder.
- 4) Devreye gerekli olan elektrik enerjisini sağlar.
- 5) Ampulün sabit bir şekilde durmasını sağlar.
- 6) Pil , ampul ve iletken telden oluşan düzenektir.

- .... Duy
- .... Anahtar
- .... Basit elektrik devresi
- .... Ampul
- .... Kablo
- .... Pil

🔧 Aşağıda verilen ifadelerin doğru veya yanlış olma durumuna göre uygun harfi boyayalım. Harfleri sırayla şifredeki yerine yazarak şifreyi bulalım.

1. ) Devreye elektrik enerjisini ampul sağlar.
2. ) Evlerimizdeki elektrik düğmeleri anahtar görevini yapar.
3. ) Evlerimizde elektrik kabloları duvarın içine yerleştirilmiştir.
4. ) Islak ellerle elektrik düğmelerine dokunabiliriz.
5. ) Elektriğin iletilmesinde duy kullanılır.
6. ) Evlerimizde kullandığımız elektrik , elektrik santrallerinde üretilir.
- 7 ) Pillerin artı ve eksi olmak üzere iki kutbu vardır.
8. ) Basit bir elektrik devresinde enerji kaynağı jeneratördür.
9. ) Basit bir elektrik devresinde duy olmasa da olur.

- D Y
- A E
- Ğ K
- L S
- M E
- R N
- C V
- E A
- D L
- i O

....	....	....	....	....	....	....	....	....
------	------	------	------	------	------	------	------	------