



BASİT ELEKTRİK DEVRELERİ

Elektrik ve basit elektrik devreleriyle ilgili öğrencilerin verdikleri bilgiler aşağıdaki gibidir. Buna göre isimleri doğru kutlara yazalım.

Elif Devreyi açıp kapamak için ampul kullanılır.

Ozan Basit bir elektrik devresinde enerji şehir elektriğinden sağlanır.

Arda Basit bir elektrik devresinde kablo kesinlikle olmalıdır.

Sude Basit bir elektrik devresinde elektrik enerjisi ışığa çevrilir.

Zeynep Arızalı prize kesinlikle dokunmamalı ve tamir ettirmeliyiz .

Melih Evlerde elektrik devrelerinin kabloları duvarın dışındadır.

Berra Evimizdeki lambaları açmak için duyu kullanılır.

Kemal Basit bir elektrik devresinde ampulün ışık vermesi için anahtar kapalı olmalıdır.

Yusuf Basit bir elektrik devresinde pil ve ampulün bulunması yeterlidir.

Asya Tüm elektrikli araçlar sadece şehir elektriği ile çalışır.

Taner Elektrik günlük hayatımız için çok önemlidir.

Doğru Bilgi Verenler

..... -

..... -

..... -

Yanlış Bilgi Verenler

..... -

..... -

..... -